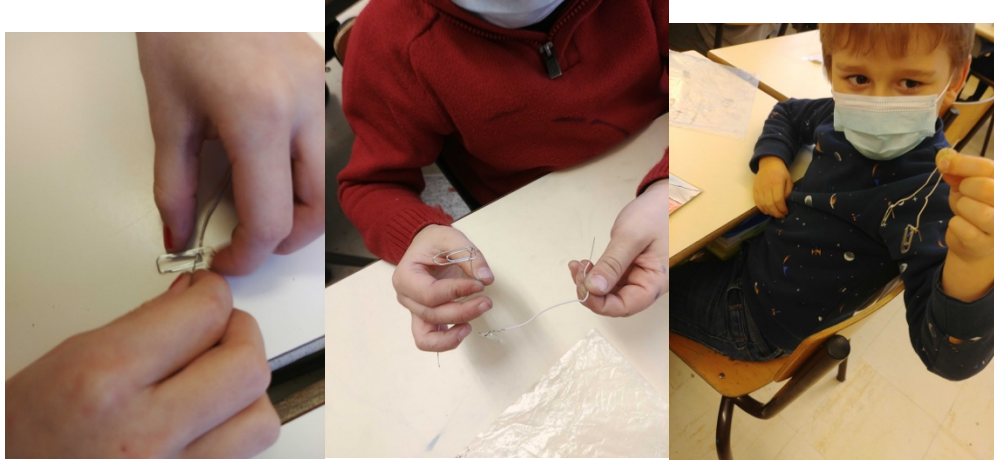


Chalets lumineux


Après avoir observé quelques maisons des pays froids dans le cadre de notre thème sur les maisons, les élèves ont eu la mission d'illuminer le chalet montagnard qu'ils ont dessiné ; ce qui fut l'occasion de faire quelques découvertes en électricité.

Voici les étapes de construction.


1. Accrocher les trombones sur chaque fil électrique.



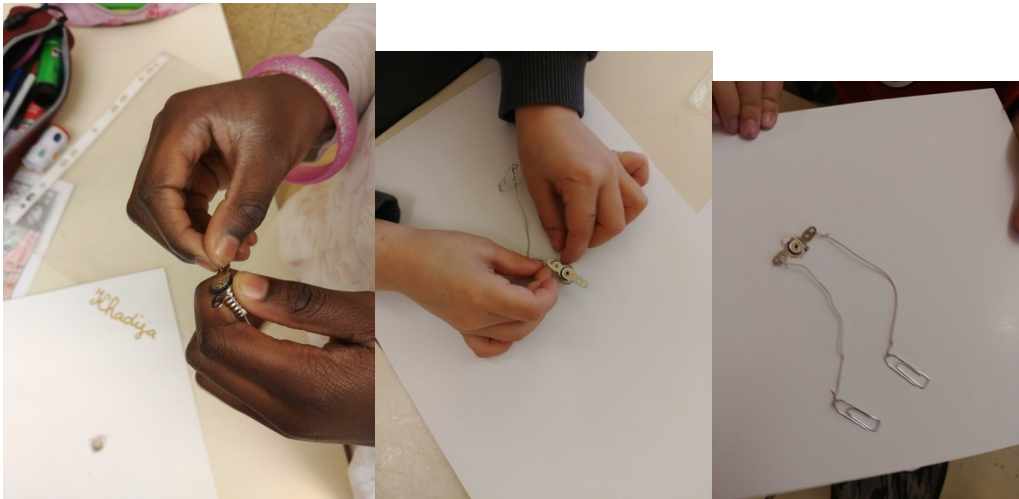2. Accrocher les fils aux pattes de la douille.



3. Scotcher la pile au dos du chalet.

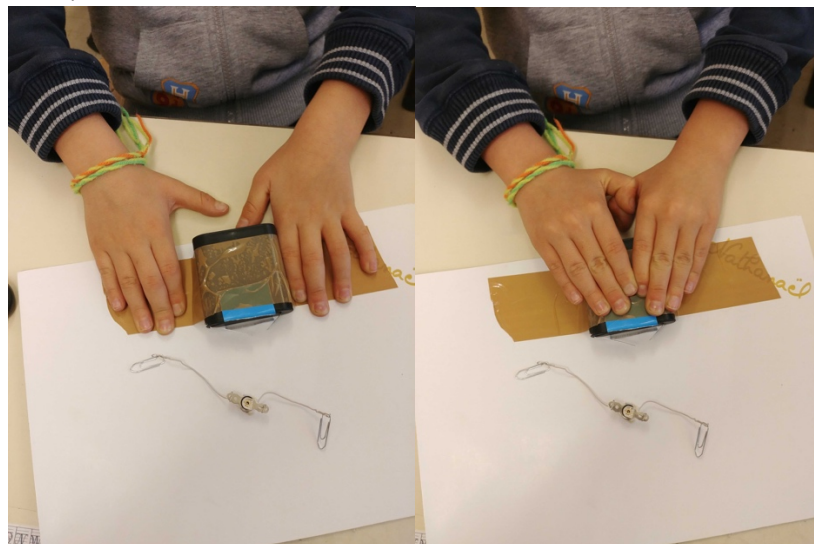

4. Visser l'ampoule sur la douille.



5. Voici le montage complet et nos chalets qui ont accompagné notre sapin le temps d'une soirée.

